

# 컴퓨터공학 기초 실험2

Week #4 (Lab #5)


Traffic Light Controller with/without Left Turn Signals

Kwangwoon University  
Embedded System Architecture Lab

# **TRAFFIC LIGHT CONTROLLER**
 
# Traffic Light Controller

- 신호등을 제어하는 logic을 구현
  - ✓ 신호등  $L_A$ 는 'Academic Ave.'의 차량 통행을 제어하는 신호등
  - ✓  $L_B$ 는 'Bravado Blvd.'의 차량 통행을 제어하는 신호등
  - ✓ 시간에 따라 변하는 신호등이 아닌 거리에 차량이 있을 때 신호등이 초록색이 되고, 없을 때는 빨간색이 된다.
  - ✓ 차량이 있음을 감지하기 위하여 'Academic Ave.'에 traffic sensor인  $T_A$ 를, 'Bravado Blvd.'에 traffic sensor인  $T_B$ 를 설치



# Traffic Light Controller(Cont.)

- 다음 규칙을 만족해야 한다.
  - ✓ Traffic light는 교통이 없을 때 초록색에서 노란색을 거쳐 빨간색으로 변한다.
  - ✓ 만약 traffic light  $L_A$ 가 초록색이거나 노란색이면, traffic light  $L_B$ 는 빨간색이다. 반대의 경우도 마찬가지이다.


# Finite State Machine

## ➤ Design

1. Drawing the finite state diagram
  - Define states
  - Define inputs
  - Define outputs
  - Draw the diagram
2. Encoding states
3. Coding the module header
4. Coding state registers(flip-flops) – sequential circuits
5. Coding combinational circuits
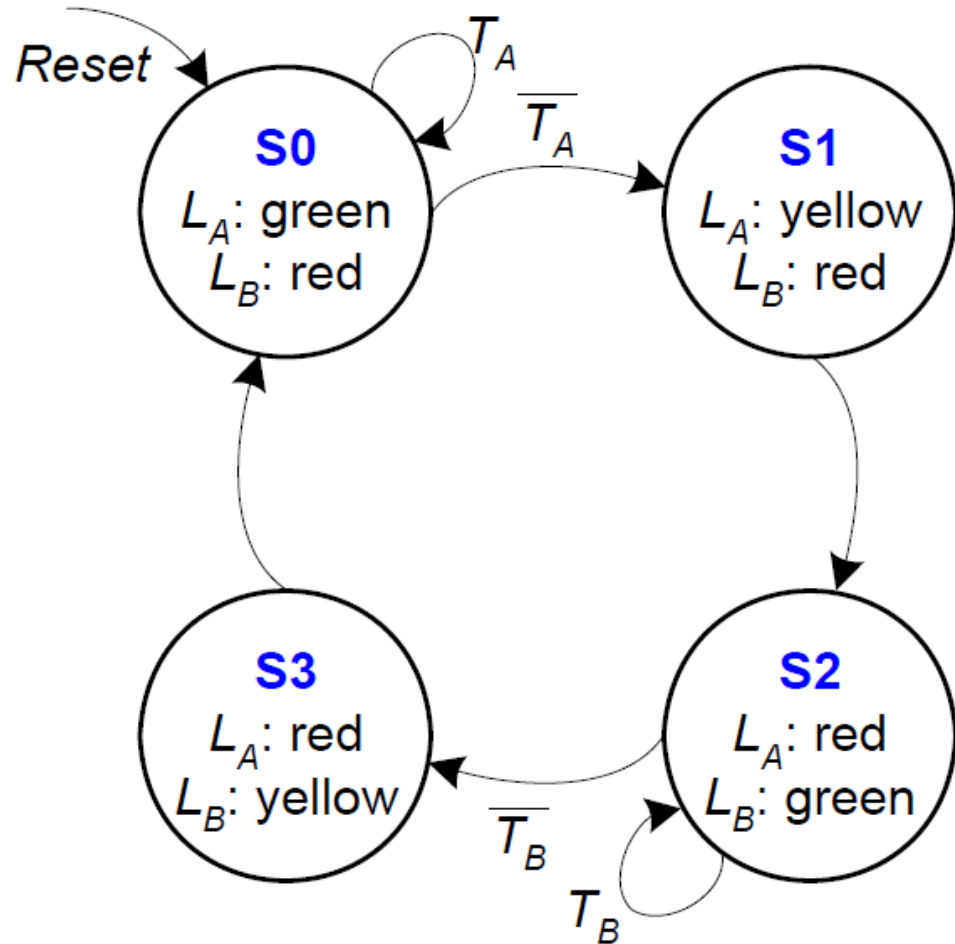
# FSM State Transition Diagram

- Moore FSM: outputs labeled in each state
- States: Circles
- Transitions: Arcs



# FSM Encoded State Transition Table

Current state		Inputs		Next state	
$Q_1$	$Q_0$	$T_A$	$T_B$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$D_0 = \overline{Q_1}\overline{Q_0}\overline{T_A} + Q_1\overline{Q_0}T_B$$

# FSM output table

Current state		Outputs			
$Q_1$	$Q_0$	$L_{A1}$	$L_{A0}$	$L_{B1}$	$L_{B0}$
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

$$L_{A1} = Q_1$$


$$L_{A0} = \overline{Q_1}Q_0$$

$$L_{B1} = \overline{Q_1}$$


$$L_{B0} = Q_1Q_0$$




# FSM Schematic: State Register

 

# FSM Schematic: Next State Logic

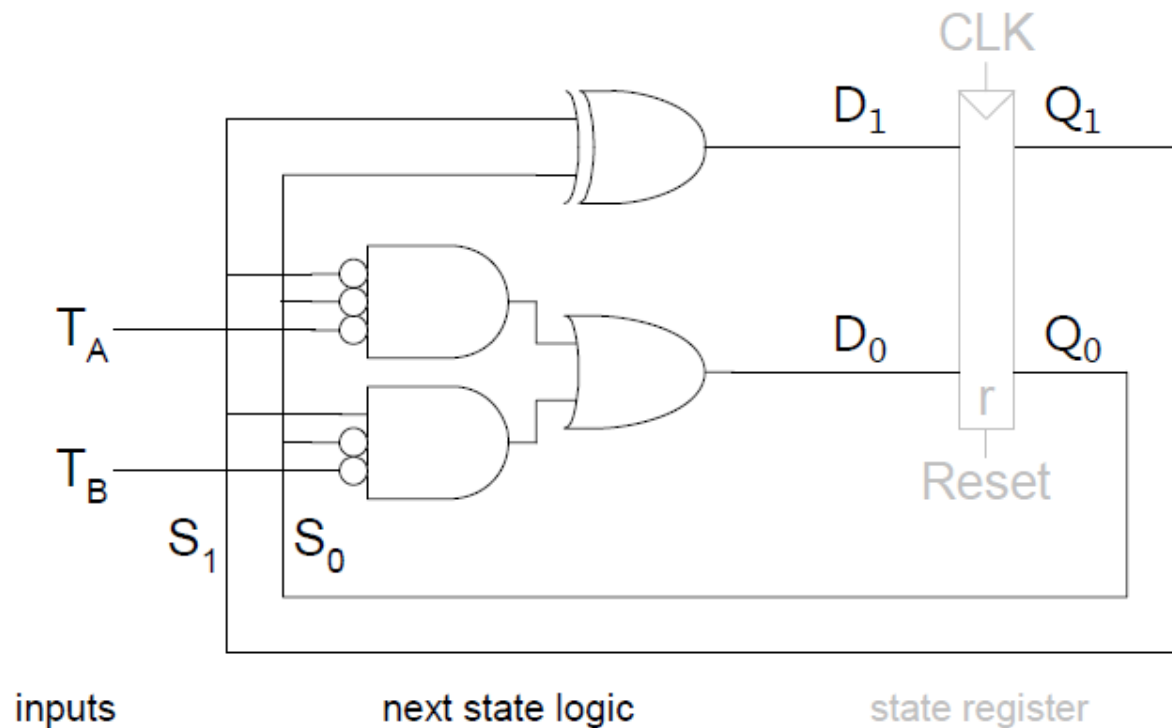

# FSM Schematic: Output Logic

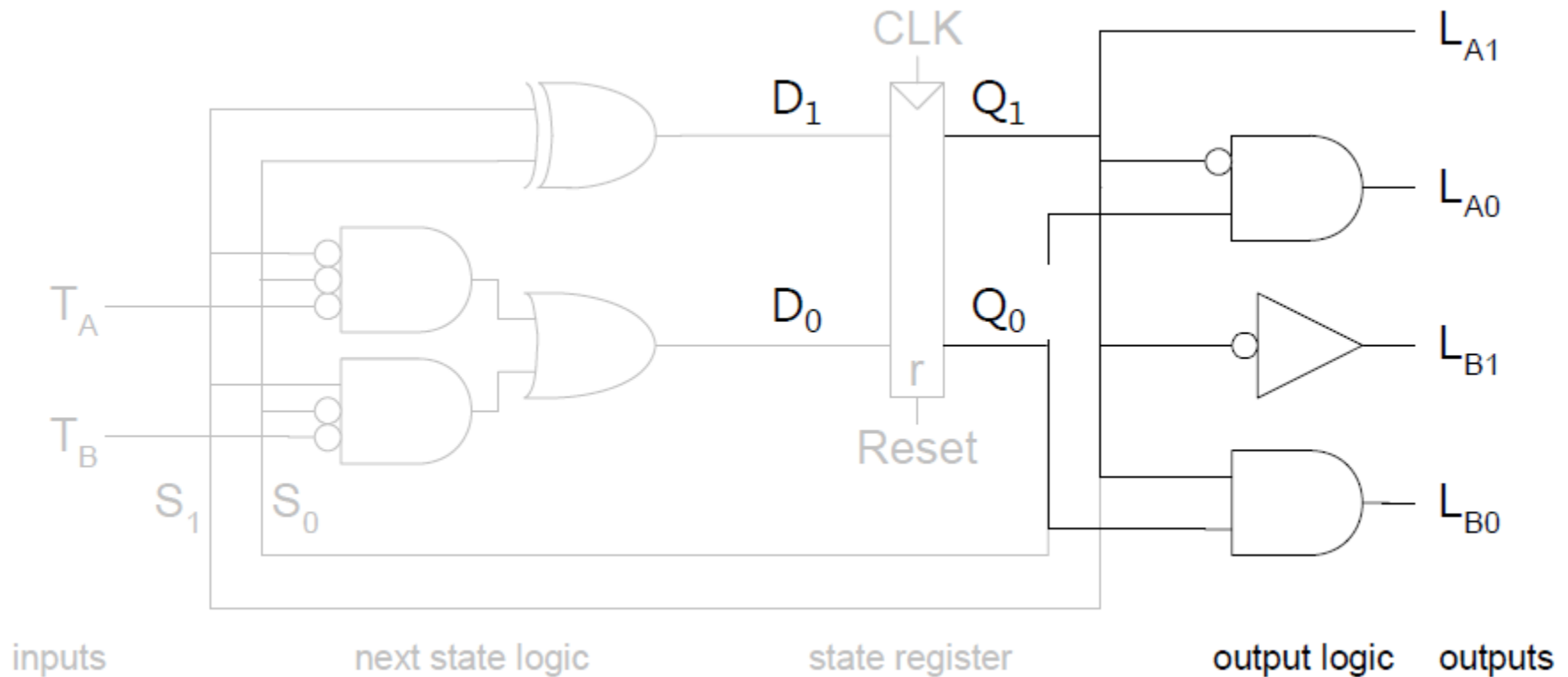

# Traffic Light Controller(Cont.)

## ➤ Module configuration

구분	이름	설명
Top module	tl_cntr	Traffic light controller의 top module
Sub module	ns_logic	Traffic light controller의 next state를 결정하는 combinational logic
Sub module	_register2_r	2-bit resettable register with active low asynchronous reset module (내부에 d_ff_r_async를 instance) - 현재 state의 값을 저장하고 있다.
Sub module	_dff_r	Resettable D flip-flop with active low asynchronous reset
Sub module	o_logic	현재 state의 값에 기반하여 output 값을 결정하는 combinational logic

# Traffic Light Controller(Cont.)


## ➤ I/O Configuration

Module 이름	구분	이름	비트 수	설명
tl_cntr	input	clk	1-bit	Clock
		reset_n	1-bit	Active low에 동작하는 reset 신호로 state를 초기화
		Ta	1-bit	Traffic sensor A('Academic Ave.'에 위치)
		Tb	1-bit	Traffic sensor B('Bravado Blvd.'에 위치)
	output	La	2-bit	신호등 값 출력 A('Academic Ave.'에 위치)
		Lb	2-bit	신호등 값 출력 B('Bravado Blvd.'에 위치)

# **TRAFFIC LIGHT CONTROLLER WITH LEFT TURN SIGNALS**
 
# Traffic Light Controller with Left Turn Signals

- 신호등을 제어하는 logic을 구현
  - ✓ 앞서 실습한 traffic light controller에 left turn signal을 추가하여 구현
  - ✓ 신호등  $L_A$ 는 'Academic Ave.'의 차량 통행을 제어하는 신호등
  - ✓  $L_B$ 는 'Bravado Blvd.'의 차량 통행을 제어하는 신호등
  - ✓ 시간에 따라 변하는 신호등이 아닌 거리에 차량이 있을 때 신호등이 초록색이 되고, 없을 때는 빨간색이 된다.
  - ✓ 차량이 있음을 감지하기 위하여 'Academic Ave.'에 traffic sensor인  $T_A, T_{AL}$ 를, 'Bravado Blvd.'에 traffic sensor인  $T_B, T_{BL}$ 를 설치
  - ✓ Traffic sensor인  $T_A, T_B$ 는 직진에 대한 차량 감시
  - ✓ Traffic sensor인  $T_{AL}, T_{BL}$ 은 좌회전에 대한 차량 감시



# TLC with LTS(Cont.)

- 다음 규칙을 만족해야 한다.
  - ✓ Traffic light는 교통이 없을 때 초록색에서 노란색을 거쳐 좌회전으로 변한다.
  - ✓ Traffic light는 교통이 없을 때 좌회전에서 노란색을 거쳐 빨간색으로 변한다.
  - ✓ Traffic light는 비록 좌회전하는 교통이 없더라도 초록색에서 좌회전으로 우선 변해야 한다.
  - ✓ 만약 traffic light  $L_A$ 가 초록색, 노란색, 좌회전일 동안에  $L_B$ 는 빨간색이어야 한다. 반대의 경우도 마찬가지이다.




# Finite State Machine

## ➤ Design

1. Drawing the finite state diagram
  - Define states
  - Define inputs
  - Define outputs
  - Draw the diagram
2. Encoding states
3. Coding the module header
4. Coding state registers(flip-flops) – sequential circuits
5. Coding combinational circuits

# FSM State Transition Diagram

## ➤ Moore FSM

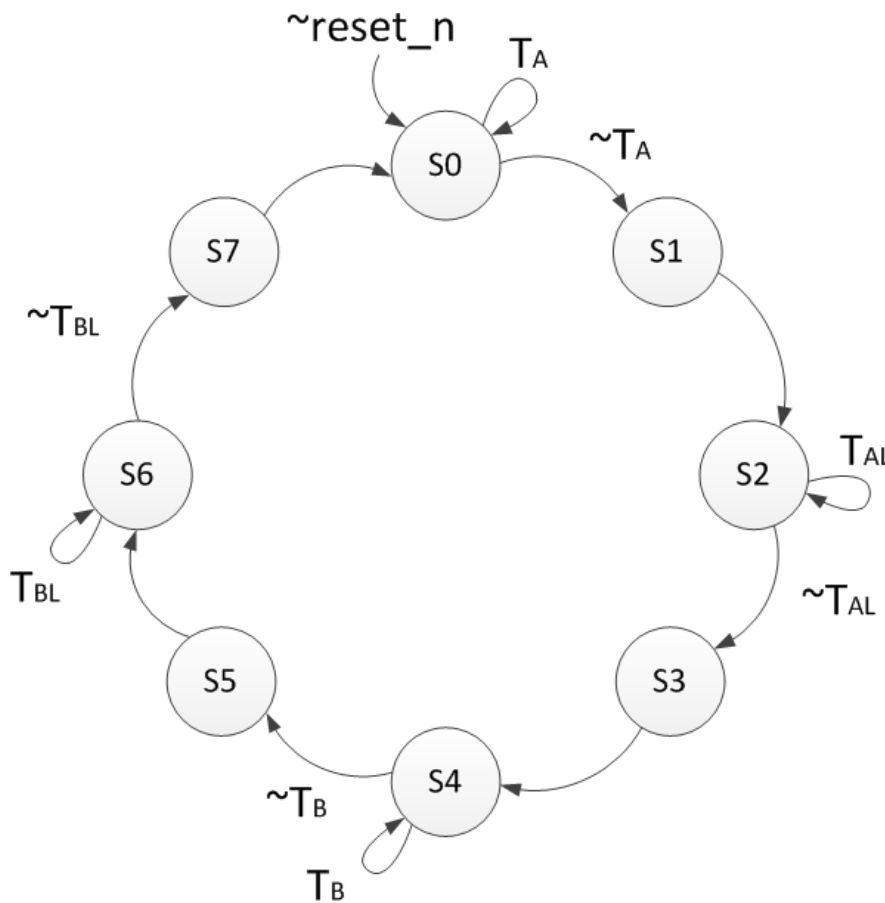

State	$L_A$	$L_B$
S0	Green	Red
S1	Yellow	Red
S2	Left	Red
S3	Yellow	Red
S4	Red	Green
S5	Red	Yellow
S6	Red	Left
S7	Red	Yellow

# FSM State Transition Table

Current State	Inputs				Next State
	$T_A$	$T_{AL}$	$T_B$	$T_{BL}$	
S0	1	X	x	x	S0

State	Code
S0	000
S1	001
S2	010
S3	011
S4	100
S5	101
S6	110
S7	111

# FSM Encoded State Transition Table

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$T_A$	$T_{AL}$	$T_B$	$T_{BL}$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	X	X	X	0	0	1
0	0	0	1	X	X	X	0	0	0
0	0	1	X	X	X	X	0	1	0
0	1	0	X	0	X	X	0	1	1
0	1	0	X	1	X	X	0	1	0
0	1	1	X	X	X	X	1	0	0
1	0	0	X	X	0	X	1	0	1
1	0	0	X	X	1	X	1	0	0
1	0	1	X	X	X	X	1	1	0
1	1	0	X	X	X	0	1	1	1
1	1	0	X	X	X	1	1	1	0
1	1	1	X	X	X	X	0	0	0

# FSM Encoded State Transition Table

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$T_A$	$T_{AL}$	$T_B$	$T_{BL}$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	X	X	X	0	0	1
0	0	0	1	X	X	X	0	0	0
0	0	1	X	X	X	X	0	1	0
0	1	0	X	0	X	X	0	1	1
0	1	0	X	1	X	X	0	1	0
0	1	1	X	X	X	X	1	0	0
1	0	0	X	X	0	X	1	0	1
1	0	0	X	X	1	X	1	0	0
1	0	1	X	X	X	X	1	1	0
1	1	0	X	X	X	0	1	1	1
1	1	0	X	X	X	1	1	1	0
1	1	1	X	X	X	X	0	0	0

$D_2 =$

$D_1 =$

$D_0 =$

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (1/10)

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$T_A$	$T_{AL}$	$T_B$	$T_{BL}$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	X	X	X	0	0	1
0	0	0	1	X	X	X	0	0	0
0	0	1	X	X	X	X	0	1	0
0	1	0	X	0	X	X	0	1	1
0	1	0	X	1	X	X	0	1	0
0	1	1	X	X	X	X	1	0	0
1	0	0	X	X	0	X	1	0	1
1	0	0	X	X	1	X	1	0	0
1	0	1	X	X	X	X	1	1	0
1	1	0	X	X	X	0	1	1	1
1	1	0	X	X	X	1	1	1	0
1	1	1	X	X	X	X	0	0	0

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (2/10)

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$T_A$	$T_{AL}$	$T_B$	$T_{BL}$	Deci.
0	1	1	0	0	0	0	48
0	1	1	0	0	0	1	49
0	1	1	0	0	1	0	50
0	1	1	0	0	1	1	51
0	1	1	0	1	0	0	52
0	1	1	0	1	0	1	53
0	1	1	0	1	1	0	54
0	1	1	0	1	1	1	55
0	1	1	1	0	0	0	56
0	1	1	1	0	0	1	57
0	1	1	1	0	1	0	58
0	1	1	1	0	1	1	59
0	1	1	1	1	0	0	60
0	1	1	1	1	0	1	61
0	1	1	1	1	1	0	62
0	1	1	1	1	1	1	63
1	0	0	0	0	0	0	64
1	0	0	0	0	0	1	65
1	0	0	0	0	1	0	66
1	0	0	0	0	1	1	67
1	0	0	0	1	0	0	68
1	0	0	0	1	0	1	69
1	0	0	0	1	1	0	70
1	0	0	0	1	1	1	71
1	0	0	1	0	0	0	72
1	0	0	1	0	0	1	73
1	0	0	1	0	1	0	74
1	0	0	1	0	1	1	75
1	0	0	1	1	0	0	76
1	0	0	1	1	0	1	77
1	0	0	1	1	1	0	78
1	0	0	1	1	1	1	79

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$T_A$	$T_{AL}$	$T_B$	$T_{BL}$	Deci.
1	0	1	0	0	0	0	80
1	0	1	0	0	0	1	81
1	0	1	0	0	1	0	82
1	0	1	0	0	1	1	83
1	0	1	0	1	0	0	84
1	0	1	0	1	0	1	85
1	0	1	0	1	1	0	86
1	0	1	0	1	1	1	87
1	0	1	1	0	0	0	88
1	0	1	1	0	0	1	89
1	0	1	1	0	1	0	90
1	0	1	1	0	1	1	91
1	0	1	1	1	0	0	92
1	0	1	1	1	0	1	93
1	0	1	1	1	1	0	94
1	0	1	1	1	1	1	95
1	1	0	0	0	0	0	96
1	1	0	0	0	0	1	97
1	1	0	0	0	1	0	98
1	1	0	0	0	1	1	99
1	1	0	0	1	0	0	100
1	1	0	0	1	0	1	101
1	1	0	0	1	1	0	102
1	1	0	0	1	1	1	103
1	1	0	1	0	0	0	104
1	1	0	1	0	0	1	105
1	1	0	1	0	1	0	106
1	1	0	1	0	1	1	107
1	1	0	1	1	0	0	108
1	1	0	1	1	0	1	109
1	1	0	1	1	1	0	110
1	1	0	1	1	1	1	111

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (3/10)

Num of 1	input
0	
1	64 1000000
2	48 0110000
	65 1000001
	66 1000010
	68 1000100
	72 1001000
	80 1010000
3	96 1100000
	49 0110001
	50 0110010
	52 0110100
	56 0111000
	67 1000011
	69 1000101
	70 1000110
	73 1001001
	74 1001010
	76 1001100
	81 1010001
	82 1010010
	84 1010100
	88 1011000
	97 1100001
	98 1100010
	100 1100100
	104 1101000

Num of 1	input
4	51 0110011
	53 0110101
	54 0110110
	57 0111001
	58 0111010
	60 0111100
	71 1000111
	75 1001011
	77 1001101
	78 1001110
	83 1010011
	85 1010101
	86 1010110
	89 1011001
	90 1011010
	92 1011100
5	99 1100011
	101 1100101
	102 1100110
	105 1101001
	106 1101010
	108 1101100
	55 0110111
	59 0111011
	61 0111101
	62 0111110
	79 1001111
	87 1010111
	91 1011011
	93 1011101
	94 1011110
	103 1100111
	107 1101011
	109 1101101
	110 1101110

Num of 1	input
6	63 0111111
	95 1011111
	111 1101111



# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (4/10)

First Comparison	input
0	
1	( 65 , 64 ) 100000-
	( 66 , 64 ) 10000-0
	( 68 , 64 ) 1000-00
	( 72 , 64 ) 100-000
	( 80 , 64 ) 10-0000
2	( 96 , 64 ) 1-00000
	( 49 , 48 ) 011000-
	( 50 , 48 ) 01100-0
	( 52 , 48 ) 0110-00
	( 56 , 48 ) 011-000
	( 67 , 65 ) 10000-1
	( 69 , 65 ) 1000-01
	( 73 , 65 ) 100-001
	( 81 , 65 ) 10-0001
	( 97 , 65 ) 1-00001
	( 67 , 66 ) 100001-
	( 70 , 66 ) 1000-10
	( 74 , 66 ) 100-010
	( 82 , 66 ) 10-0010
	( 98 , 66 ) 1-00010
	( 69 , 68 ) 100010-
	( 70 , 68 ) 10001-0
	( 76 , 68 ) 100-100
	( 84 , 68 ) 10-0100
	( 100 , 68 ) 1-00100
	( 73 , 72 ) 100100-
	( 74 , 72 ) 10010-0
	( 76 , 72 ) 1001-00
	( 88 , 72 ) 10-1000
	( 104 , 72 ) 1-01000
	( 81 , 80 ) 101000-
	( 82 , 80 ) 10100-0
	( 84 , 80 ) 1010-00
	( 88 , 80 ) 101-000
	( 97 , 96 ) 110000-
	( 98 , 96 ) 11000-0
	( 100 , 96 ) 1100-00
	( 104 , 96 ) 110-000

First Comparison	input
3	( 51 , 49 ) 01100-1
	( 53 , 49 ) 0110-01
	( 57 , 49 ) 011-001
	( 51 , 50 ) 011001-
	( 54 , 50 ) 0110-10
	( 58 , 50 ) 011-010
	( 53 , 52 ) 011010-
	( 54 , 52 ) 01101-0
	( 60 , 52 ) 011-100
	( 57 , 56 ) 011100-
	( 58 , 56 ) 01110-0
	( 60 , 56 ) 0111-00
	( 71 , 67 ) 1000-11
	( 75 , 67 ) 100-011
	( 83 , 67 ) 10-0011
	( 99 , 67 ) 1-00011
	( 71 , 69 ) 10001-1
	( 77 , 69 ) 100-101
	( 85 , 69 ) 10-0101
	( 101 , 69 ) 1-00101
	( 71 , 70 ) 100011-
	( 78 , 70 ) 100-110
	( 86 , 70 ) 10-0110
	( 102 , 70 ) 1-00110
	( 75 , 73 ) 10010-1
	( 77 , 73 ) 1001-01
	( 89 , 73 ) 10-1001
	( 105 , 73 ) 1-01001
	( 75 , 74 ) 100101-
	( 78 , 74 ) 1001-10
	( 90 , 74 ) 10-1010
	( 106 , 74 ) 1-01010
	( 77 , 76 ) 100110-
	( 78 , 76 ) 10011-0
	( 92 , 76 ) 10-1100
	( 108 , 76 ) 1-01100
	( 83 , 81 ) 10100-1
	( 85 , 81 ) 1010-01
	( 89 , 81 ) 101-001

First Comparison	input
3	( 83 , 82 ) 101001-
	( 86 , 82 ) 1010-10
	( 90 , 82 ) 101-010
	( 85 , 84 ) 101010-
	( 86 , 84 ) 10101-0
	( 92 , 84 ) 101-100
	( 89 , 88 ) 101100-
	( 90 , 88 ) 10110-0
	( 92 , 88 ) 1011-00
	( 99 , 97 ) 11000-1
	( 101 , 97 ) 1100-01
	( 105 , 97 ) 110-001
	( 99 , 98 ) 110001-
	( 102 , 98 ) 1100-10
	( 106 , 98 ) 110-010
	( 101 , 100 ) 110010-
	( 102 , 100 ) 11001-0
	( 108 , 100 ) 110-100
	( 105 , 104 ) 110100-
	( 106 , 104 ) 11010-0
	( 108 , 104 ) 1101-00

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (5/10)

First Comparison	input
4	( 55 , 51 ) 0110-11
	( 59 , 51 ) 011-011
	( 55 , 53 ) 01101-1
	( 61 , 53 ) 011-101
	( 55 , 54 ) 011011-
	( 62 , 54 ) 011-110
	( 59 , 57 ) 01110-1
	( 61 , 57 ) 0111-01
	( 59 , 58 ) 011101-
	( 62 , 58 ) 0111-10
	( 61 , 60 ) 011110-
	( 62 , 60 ) 01111-0
	( 79 , 71 ) 100-111
	( 87 , 71 ) 10-0111
	( 103 , 71 ) 1-00111
	( 79 , 75 ) 1001-11
	( 91 , 75 ) 10-1011
	( 107 , 75 ) 1-01011
	( 79 , 77 ) 10011-1
	( 93 , 77 ) 10-1101
	( 109 , 77 ) 1-01101
	( 79 , 78 ) 100111-
	( 94 , 78 ) 10-1110
	( 110 , 78 ) 1-01110
	( 87 , 83 ) 1010-11
	( 91 , 83 ) 101-011
	( 87 , 85 ) 10101-1
	( 93 , 85 ) 101-101
	( 87 , 86 ) 101011-
	( 94 , 86 ) 101-110
	( 91 , 89 ) 10110-1
	( 93 , 89 ) 1011-01
	( 91 , 90 ) 101101-
	( 94 , 90 ) 1011-10

First Comparison	input
4	( 93 , 92 ) 101110-
	( 94 , 92 ) 10111-0
	( 103 , 99 ) 1100-11
	( 107 , 99 ) 110-011
	( 103 , 101 ) 11001-1
	( 109 , 101 ) 110-101
	( 103 , 102 ) 110011-
	( 110 , 102 ) 110-110
	( 107 , 105 ) 11010-1
	( 109 , 105 ) 1101-01
	( 107 , 106 ) 110101-
	( 110 , 106 ) 1101-10
	( 109 , 108 ) 110110-
	( 110 , 108 ) 11011-0
5	( 63 , 55 ) 011-111
	( 63 , 59 ) 0111-11
	( 63 , 61 ) 01111-1
	( 63 , 62 ) 011111-
	( 95 , 79 ) 10-1111
	( 111 , 79 ) 1-01111
	( 95 , 87 ) 101-111
	( 95 , 91 ) 1011-11
	( 95 , 93 ) 10111-1
	( 95 , 94 ) 101111-
	( 111 , 103 ) 110-111
	( 111 , 107 ) 1101-11
	( 111 , 109 ) 11011-1
	( 111 , 110 ) 110111-

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (6/10)

Second Comparison	input
0	
1	( 67 , 66 , 65 , 64 ) 10000-- ( 69 , 68 , 65 , 64 ) 1000-0- ( 73 , 72 , 65 , 64 ) 100-00- ( 81 , 80 , 65 , 64 ) 10-000- ( 97 , 96 , 65 , 64 ) 1-0000- ( 70 , 68 , 66 , 64 ) 1000--0 ( 74 , 72 , 66 , 64 ) 100-0-0 ( 82 , 80 , 66 , 64 ) 10-00-0 ( 98 , 96 , 66 , 64 ) 1-000-0 ( 76 , 72 , 68 , 64 ) 100--00 ( 84 , 80 , 68 , 64 ) 10-0-00 ( 100 , 96 , 68 , 64 ) 1-00-00 ( 88 , 80 , 72 , 64 ) 10--000 ( 104 , 96 , 72 , 64 ) 1-0-000
2	( 51 , 50 , 49 , 48 ) 01100-- ( 53 , 52 , 49 , 48 ) 0110-0- ( 57 , 56 , 49 , 48 ) 011-00- ( 54 , 52 , 50 , 48 ) 0110--0 ( 58 , 56 , 50 , 48 ) 011-0-0 ( 60 , 56 , 52 , 48 ) 011--00 ( 71 , 69 , 67 , 65 ) 1000--1 ( 75 , 73 , 67 , 65 ) 100-0-1 ( 83 , 81 , 67 , 65 ) 10-00-1 ( 99 , 97 , 67 , 65 ) 1-000-1 ( 77 , 73 , 69 , 65 ) 100--01 ( 85 , 81 , 69 , 65 ) 10-0-01 ( 101 , 97 , 69 , 65 ) 1-00-01 ( 89 , 81 , 73 , 65 ) 10--001 ( 105 , 97 , 73 , 65 ) 1-0-001 ( 71 , 70 , 67 , 66 ) 1000-1- ( 75 , 74 , 67 , 66 ) 100-01- ( 83 , 82 , 67 , 66 ) 10-001- ( 99 , 98 , 67 , 66 ) 1-0001- ( 78 , 74 , 70 , 66 ) 100--10 ( 86 , 82 , 70 , 66 ) 10-0-10

Second Comparison	input
2	( 102 , 98 , 70 , 66 ) 1-00-10 ( 90 , 82 , 74 , 66 ) 10--010 ( 106 , 98 , 74 , 66 ) 1-0-010 ( 71 , 70 , 69 , 68 ) 10001-- ( 77 , 76 , 69 , 68 ) 100-10- ( 85 , 84 , 69 , 68 ) 10-010- ( 101 , 100 , 69 , 68 ) 1-0010- ( 78 , 76 , 70 , 68 ) 100-1-0 ( 86 , 84 , 70 , 68 ) 10-01-0 ( 102 , 100 , 70 , 68 ) 1-001-0 ( 92 , 84 , 76 , 68 ) 10--100 ( 108 , 100 , 76 , 68 ) 1-0-100 ( 75 , 74 , 73 , 72 ) 10010-- ( 77 , 76 , 73 , 72 ) 1001-0- ( 89 , 88 , 73 , 72 ) 10-100- ( 105 , 104 , 73 , 72 ) 1-0100- ( 78 , 76 , 74 , 72 ) 1001--0 ( 90 , 88 , 74 , 72 ) 10-10-0 ( 106 , 104 , 74 , 72 ) 1-010-0 ( 92 , 88 , 76 , 72 ) 10-1-00 ( 108 , 104 , 76 , 72 ) 1-01-00 ( 83 , 82 , 81 , 80 ) 10100-- ( 85 , 84 , 81 , 80 ) 1010-0- ( 89 , 88 , 81 , 80 ) 101-00- ( 86 , 84 , 82 , 80 ) 1010--0 ( 90 , 88 , 82 , 80 ) 101-0-0 ( 92 , 88 , 84 , 80 ) 101--00 ( 99 , 98 , 97 , 96 ) 11000-- ( 101 , 100 , 97 , 96 ) 1100-0- ( 105 , 104 , 97 , 96 ) 110-00- ( 102 , 100 , 98 , 96 ) 1100--0 ( 106 , 104 , 98 , 96 ) 110-0-0 ( 108 , 104 , 100 , 96 ) 110--00

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (7/10)

Second Comparison	input
3	( 55 , 53 , 51 , 49 ) 0110--1
	( 59 , 57 , 51 , 49 ) 011-0-1
	( 61 , 57 , 53 , 49 ) 011--01
	( 55 , 54 , 51 , 50 ) 0110-1-
	( 59 , 58 , 51 , 50 ) 011-01-
	( 62 , 58 , 54 , 50 ) 011--10
	( 55 , 54 , 53 , 52 ) 01101--
	( 61 , 60 , 53 , 52 ) 011-10-
	( 62 , 60 , 54 , 52 ) 011-1-0
	( 59 , 58 , 57 , 56 ) 01110--
	( 61 , 60 , 57 , 56 ) 0111-0-
	( 62 , 60 , 58 , 56 ) 0111--0
	( 79 , 75 , 71 , 67 ) 100--11
	( 87 , 83 , 71 , 67 ) 10-0-11
	( 103 , 99 , 71 , 67 ) 1-00-11
	( 91 , 83 , 75 , 67 ) 10--011
	( 107 , 99 , 75 , 67 ) 1-0-011
	( 79 , 77 , 71 , 69 ) 100-1-1
	( 87 , 85 , 71 , 69 ) 10-01-1
	( 103 , 101 , 71 , 69 ) 1-001-1
	( 93 , 85 , 77 , 69 ) 10--101
	( 109 , 101 , 77 , 69 ) 1-0-101
	( 79 , 78 , 71 , 70 ) 100-11-
	( 87 , 86 , 71 , 70 ) 10-011-
	( 103 , 102 , 71 , 70 ) 1-0011-
	( 94 , 86 , 78 , 70 ) 10--110
	( 110 , 102 , 78 , 70 ) 1-0-110
	( 79 , 77 , 75 , 73 ) 1001--1
	( 91 , 89 , 75 , 73 ) 10-10-1
	( 107 , 105 , 75 , 73 ) 1-010-1
	( 93 , 89 , 77 , 73 ) 10-1-01
	( 109 , 105 , 77 , 73 ) 1-01-01
	( 79 , 78 , 75 , 74 ) 1001-1-
	( 91 , 90 , 75 , 74 ) 10-101-
	( 107 , 106 , 75 , 74 ) 1-0101-
	( 94 , 90 , 78 , 74 ) 10-1-10
	( 110 , 106 , 78 , 74 ) 1-01-10
	( 79 , 78 , 77 , 76 ) 10011--
	( 93 , 92 , 77 , 76 ) 10-110-

Second Comparison	input
3	( 109 , 108 , 77 , 76 ) 1-0110-
	( 94 , 92 , 78 , 76 ) 10-11-0
	( 110 , 108 , 78 , 76 ) 1-011-0
	( 87 , 85 , 83 , 81 ) 1010--1
	( 91 , 89 , 83 , 81 ) 101-0-1
	( 93 , 89 , 85 , 81 ) 101--01
	( 87 , 86 , 83 , 82 ) 1010-1-
	( 91 , 90 , 83 , 82 ) 101-01-
	( 94 , 90 , 86 , 82 ) 101--10
	( 87 , 86 , 85 , 84 ) 10101--
	( 93 , 92 , 85 , 84 ) 101-10-
	( 94 , 92 , 86 , 84 ) 101-1-0
	( 91 , 90 , 89 , 88 ) 10110--
	( 93 , 92 , 89 , 88 ) 1011-0-
	( 94 , 92 , 90 , 88 ) 1011--0
	( 103 , 101 , 99 , 97 ) 1100--1
	( 107 , 105 , 99 , 97 ) 110-0-1
	( 109 , 105 , 101 , 97 ) 110--01
	( 103 , 102 , 99 , 98 ) 1100-1-
	( 107 , 106 , 99 , 98 ) 110-01-
	( 110 , 106 , 102 , 98 ) 110--10
	( 103 , 102 , 101 , 100 ) 11001--
	( 109 , 108 , 101 , 100 ) 110-10-
	( 110 , 108 , 102 , 100 ) 110-1-0
	( 107 , 106 , 105 , 104 ) 11010--
	( 109 , 108 , 105 , 104 ) 1101-0-
	( 110 , 108 , 106 , 104 ) 1101--0

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (8/10)

Second Comparison	input
4	( 63 , 59 , 55 , 51 ) 011--11
	( 63 , 61 , 55 , 53 ) 011-1-1
	( 63 , 62 , 55 , 54 ) 011-11-
	( 63 , 61 , 59 , 57 ) 0111--1
	( 63 , 62 , 59 , 58 ) 0111-1-
	( 63 , 62 , 61 , 60 ) 01111--
	( 95 , 87 , 79 , 71 ) 10--111
	( 111 , 103 , 79 , 71 ) 1-0-111
	( 95 , 91 , 79 , 75 ) 10-1-11
	( 111 , 107 , 79 , 75 ) 1-01-11
	( 95 , 93 , 79 , 77 ) 10-11-1
	( 111 , 109 , 79 , 77 ) 1-011-1
	( 95 , 94 , 79 , 78 ) 10-111-
	( 111 , 110 , 79 , 78 ) 1-0111-
	( 95 , 91 , 87 , 83 ) 101--11
	( 95 , 93 , 87 , 85 ) 101-1-1
	( 95 , 94 , 87 , 86 ) 101-11-
	( 95 , 93 , 91 , 89 ) 1011--1
	( 95 , 94 , 91 , 90 ) 1011-1-
	( 95 , 94 , 93 , 92 ) 10111--
	( 111 , 107 , 103 , 99 ) 110--11
	( 111 , 109 , 103 , 101 ) 110-1-1
	( 111 , 110 , 103 , 102 ) 110-11-
	( 111 , 109 , 107 , 105 ) 1101--1
	( 111 , 110 , 107 , 106 ) 1101-1-
	( 111 , 110 , 109 , 108 ) 11011--

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (9/10)

## Prime Implicants

( 67 , 66 , 65 , 64 ) 10000--	( 85 , 84 , 69 , 68 ) 10-010-	( 103 , 99 , 71 , 67 ) 1-00-11	( 94 , 92 , 90 , 88 ) 1011--0
( 69 , 68 , 65 , 64 ) 1000-0-	( 101 , 100 , 69 , 68 ) 1-0010-	( 91 , 83 , 75 , 67 ) 10--011	( 103 , 101 , 99 , 97 ) 1100--1
( 73 , 72 , 65 , 64 ) 100-00-	( 78 , 76 , 70 , 68 ) 100-1-0	( 107 , 99 , 75 , 67 ) 1-0-011	( 107 , 105 , 99 , 97 ) 110-0-1
( 81 , 80 , 65 , 64 ) 10-000-	( 86 , 84 , 70 , 68 ) 10-01-0	( 79 , 77 , 71 , 69 ) 100-1-1	( 109 , 105 , 101 , 97 ) 110--01
( 97 , 96 , 65 , 64 ) 1-0000-	( 102 , 100 , 70 , 68 ) 1-001-0	( 87 , 85 , 71 , 69 ) 10-01-1	( 103 , 102 , 99 , 98 ) 1100-1-
( 70 , 68 , 66 , 64 ) 1000-0	( 92 , 84 , 76 , 68 ) 10--100	( 103 , 101 , 71 , 69 ) 1-001-1	( 107 , 106 , 99 , 98 ) 110-01-
( 74 , 72 , 66 , 64 ) 100-0-0	( 108 , 100 , 76 , 68 ) 1-0-100	( 93 , 85 , 77 , 69 ) 10--101	( 110 , 106 , 102 , 98 ) 110--10
( 82 , 80 , 66 , 64 ) 10-00-0	( 75 , 74 , 73 , 72 ) 10010--	( 109 , 101 , 77 , 69 ) 1-0-101	( 103 , 102 , 101 , 100 ) 11001--
( 98 , 96 , 66 , 64 ) 1-000-0	( 77 , 76 , 73 , 72 ) 1001-0-	( 79 , 78 , 71 , 70 ) 100-11-	( 109 , 108 , 101 , 100 ) 110-10-
( 76 , 72 , 68 , 64 ) 100--00	( 89 , 88 , 73 , 72 ) 10-100-	( 87 , 86 , 71 , 70 ) 10-011-	( 110 , 108 , 102 , 100 ) 110-1-0
( 84 , 80 , 68 , 64 ) 10-0-00	( 105 , 104 , 73 , 72 ) 1-0100-	( 103 , 102 , 71 , 70 ) 1-0011-	( 107 , 106 , 105 , 104 ) 11010--
( 100 , 96 , 68 , 64 ) 1-00-00	( 78 , 76 , 74 , 72 ) 1001--0	( 94 , 86 , 78 , 70 ) 10--110	( 109 , 108 , 105 , 104 ) 1101-0-
( 88 , 80 , 72 , 64 ) 10--000	( 90 , 88 , 74 , 72 ) 10-10-0	( 110 , 102 , 78 , 70 ) 1-0-110	( 110 , 108 , 106 , 104 ) 1101--0
( 104 , 96 , 72 , 64 ) 1-0-000	( 106 , 104 , 74 , 72 ) 1-010-0	( 79 , 77 , 75 , 73 ) 1001--1	( 63 , 59 , 55 , 51 ) 011--11
( 51 , 50 , 49 , 48 ) 01100--	( 92 , 88 , 76 , 72 ) 10-1-00	( 91 , 89 , 75 , 73 ) 10-10-1	( 63 , 61 , 55 , 53 ) 011-1-1
( 53 , 52 , 49 , 48 ) 0110-0-	( 108 , 104 , 76 , 72 ) 1-01-00	( 107 , 105 , 75 , 73 ) 1-010-1	( 63 , 62 , 55 , 54 ) 011-11-
( 57 , 56 , 49 , 48 ) 011-00-	( 83 , 82 , 81 , 80 ) 10100--	( 93 , 89 , 77 , 73 ) 10-1-01	( 63 , 61 , 59 , 57 ) 0111--1
( 54 , 52 , 50 , 48 ) 0110-0	( 85 , 84 , 81 , 80 ) 1010-0-	( 109 , 105 , 77 , 73 ) 1-01-01	( 63 , 62 , 59 , 58 ) 0111-1-
( 58 , 56 , 50 , 48 ) 011-0-0	( 89 , 88 , 81 , 80 ) 101-00-	( 79 , 78 , 75 , 74 ) 1001-1-	( 63 , 62 , 61 , 60 ) 01111--
( 60 , 56 , 52 , 48 ) 011--00	( 86 , 84 , 82 , 80 ) 1010-0	( 91 , 90 , 75 , 74 ) 10-101-	( 95 , 87 , 79 , 71 ) 10--111
( 71 , 69 , 67 , 65 ) 1000--1	( 90 , 88 , 82 , 80 ) 101-0-0	( 107 , 106 , 75 , 74 ) 1-0101-	( 111 , 103 , 79 , 71 ) 1-0-111
( 75 , 73 , 67 , 65 ) 100-0-1	( 92 , 88 , 84 , 80 ) 101--00	( 94 , 90 , 78 , 74 ) 10-1-10	( 95 , 91 , 79 , 75 ) 10-1-11
( 83 , 81 , 67 , 65 ) 10-00-1	( 99 , 98 , 97 , 96 ) 11000--	( 110 , 106 , 78 , 74 ) 1-01-10	( 111 , 107 , 79 , 75 ) 1-01-11
( 99 , 97 , 67 , 65 ) 1-000-1	( 101 , 100 , 97 , 96 ) 1100-0-	( 79 , 78 , 77 , 76 ) 10011--	( 95 , 93 , 79 , 77 ) 10-11-1
( 77 , 73 , 69 , 65 ) 100--01	( 105 , 104 , 97 , 96 ) 110-00-	( 93 , 92 , 77 , 76 ) 10-110-	( 111 , 109 , 79 , 77 ) 1-011-1
( 85 , 81 , 69 , 65 ) 10-0-01	( 102 , 100 , 98 , 96 ) 1100--0	( 109 , 108 , 77 , 76 ) 1-0110-	( 95 , 94 , 79 , 78 ) 10-111-
( 101 , 97 , 69 , 65 ) 1-00-01	( 106 , 104 , 98 , 96 ) 110-0-0	( 94 , 92 , 78 , 76 ) 10-11-0	( 111 , 110 , 79 , 78 ) 1-0111-
( 89 , 81 , 73 , 65 ) 10--001	( 108 , 104 , 100 , 96 ) 110--00	( 110 , 108 , 78 , 76 ) 1-011-0	( 95 , 91 , 87 , 83 ) 101--11
( 105 , 97 , 73 , 65 ) 1-0-001	( 55 , 53 , 51 , 49 ) 0110-1	( 87 , 85 , 83 , 81 ) 1010--1	( 95 , 93 , 87 , 85 ) 101-1-1
( 71 , 70 , 67 , 66 ) 1000-1-	( 59 , 57 , 51 , 49 ) 011-0-1	( 91 , 89 , 83 , 81 ) 101-0-1	( 95 , 94 , 87 , 86 ) 101-11-
( 75 , 74 , 67 , 66 ) 100-01-	( 61 , 57 , 53 , 49 ) 011--01	( 93 , 89 , 85 , 81 ) 101--01	( 95 , 93 , 91 , 89 ) 1011--1
( 83 , 82 , 67 , 66 ) 10-001-	( 55 , 54 , 51 , 50 ) 0110-1-	( 87 , 86 , 83 , 82 ) 1010-1-	( 95 , 94 , 91 , 90 ) 1011-1-
( 99 , 98 , 67 , 66 ) 1-0001-	( 59 , 58 , 51 , 50 ) 011-01-	( 91 , 90 , 83 , 82 ) 101-01-	( 95 , 94 , 93 , 92 ) 10111--
( 78 , 74 , 70 , 66 ) 100--10	( 62 , 58 , 54 , 50 ) 011--10	( 94 , 90 , 86 , 82 ) 101--10	( 111 , 107 , 103 , 99 ) 110--11
( 86 , 82 , 70 , 66 ) 10-0-10	( 55 , 54 , 53 , 52 ) 01101--	( 87 , 86 , 85 , 84 ) 10101--	( 111 , 109 , 103 , 101 ) 110-1-1
( 102 , 98 , 70 , 66 ) 1-00-10	( 61 , 60 , 53 , 52 ) 011-10-	( 93 , 92 , 85 , 84 ) 101-10-	( 111 , 110 , 103 , 102 ) 110-11-
( 90 , 82 , 74 , 66 ) 10--010	( 62 , 60 , 54 , 52 ) 011-1-0	( 94 , 92 , 86 , 84 ) 101-1-0	( 111 , 109 , 107 , 105 ) 1101--1
( 106 , 98 , 74 , 66 ) 1-0-010	( 59 , 58 , 57 , 56 ) 01110--	( 91 , 90 , 89 , 88 ) 10110--	( 111 , 110 , 107 , 106 ) 1101-1-
( 71 , 70 , 69 , 68 ) 10001--	( 61 , 60 , 57 , 56 ) 0111-0-	( 93 , 92 , 89 , 88 ) 1011-0-	( 111 , 110 , 109 , 108 ) 11011--
( 77 , 76 , 69 , 68 ) 100-10-	( 62 , 60 , 58 , 56 ) 0111--0		
	( 79 , 75 , 71 , 67 ) 100--11		
	( 87 , 83 , 71 , 67 ) 10-0-11		

# quine-mccluskey method of Next State $D_2$ (10/10)

part of table

	01100--	0110-0-	011-00-	0110--0	011-0-0	011--00	0110--1	011-0-1	011--01	0110-1-	011-01-	011--10	01101--	011-10-	011-1-0	011--11	011-1-1	011-11-
48	X	X	X	X	X	X												
49	X	X	X				X	X	X									
50	X			X	X					X	X	X						
51	X						X	X		X	X						X	
52		X		X		X							X	X	X			
53		X					X		X				X	X			X	
54				X						X		X	X		X			X

⋮

$$D_2 = \overline{Q_2}Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1} + Q_2Q_1\overline{Q_0}$$

$D_1, D_0 = ?$

# Output Table

State	$L_A$	$L_B$
S0	Green	Red
S1	Yellow	Red
S2	Left	Red
S3	Yellow	Red
S4	Red	Green
S5	Red	Yellow
S6	Red	Left
S7	Red	Yellow

Color	Code
Green	00
Yellow	01
Left	10
Red	11



# Output Encoded Table

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$L_{A1}$	$L_{A0}$	$L_{B1}$	$L_{B0}$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1

$L_{A1} =$

$L_{A0} =$

$L_{B1} =$

$L_{B0} =$

# Karnaugh Map of Output Light $L_{A1}$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$L_{A1}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$L_{A1} =$$


	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	1	1

가로는 각각  $Q_1, Q_0$ 타내며, 세로는  $Q_2$ 를 나타낸다.

# Karnaugh Map of Output Light $L_{A1}$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$L_{A0}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$L_{A0} =$



	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	1	1

가로는 각각  $Q_1, Q_0$ 타내며, 세로는  $Q_2$ 를 나타낸다.

# Karnaugh Map of Output Light $L_{A1}$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$L_{B1}$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$L_{B1} =$



	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1

가로는 각각  $Q_1, Q_0$ 타내며, 세로는  $Q_2$ 를 나타낸다.

# Karnaugh Map of Output Light $L_{A1}$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$L_{B0}$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$L_{B0} =$



	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	1	0

가로는 각각  $Q_1, Q_0$ 타내며, 세로는  $Q_2$ 를 나타낸다.

# Module Configuration

구분	이름	설명
<b>Top module</b>	tl_cntr_w_left	Traffic light controller의 top module
<b>Sub module</b>	ns_logic	Traffic light controller의 next state를 결정하는 combinational logic
<b>Sub module</b>	_register3_r	3-bit resettable register with active low asynchronous reset module(내부에 d_ff_r_async를 instance) - 현재의 state 값을 저장
<b>Sub module</b>	_dff_r	Resettable D flip-flop with active low asynchronous reset
<b>Sub module</b>	o_logic	현재 state의 값에 기반하여 output 값을 결정하는 combinational logic

# I/O Configuration

구분	이름	비트 수	설명
input	clk	1-bit	Clock
	reset_n	1-bit	Active low에 동작하는 reset 신호로 state를 초기화
	Ta	1-bit	Traffic sensor A('Academic Ave.'에 위치하여 직진 감지)
	Tal	1-bit	Traffic sensor AL('Academic Ave.'에 위치하여 좌회전 감지)
	Tb	1-bit	Traffic sensor B('Bravado Blvd.'에 위치하여 직진 감지)
	Tbl	1-bit	Traffic sensor BL('Bravado Blvd.'에 위치하여 좌회전 감지)
output	La	2-bit	신호등 값 출력 A('Academic Ave.'에 위치)
	Lb	2-bit	신호등 값 출력 B('Bravado Blvd.'에 위치)

# Assignment 5

## ➤ Report

- ✓ 자세한 사항은 lab document 참고

## ➤ Submission

- ✓ Soft copy
  - 기한 : 강의 당일부터 2주 (KLAS 과제란 참고)
  - 실습 미수강은 디지털 논리2 조교 공지에 따름
  - 늦은 숙제는 이틀 후 까지만 받음(20% 감점)



# 채점기준

세부사항		점수	최상	상	중	하	최하
소스코드	Source code가 잘 작성 되었는가? (Structural design으로 작성되었는가?)	10	10	8	5	3	0
	주석을 적절히 달았는가?	20	20	15	10	5	0
설계검증 (보고서)	보고서를 성실히 작성하였는가? (보고서 형식에 맞추어 작성)	30	30	20	10	5	0
	합성결과를 설명하였는가?	10	10	8	5	3	0
	검증을 제대로 수행하였는가? (모든 입력 조합, waveform 설명)	30	30	20	10	5	0
총점		100					

# References

- Altera Co., [www.altera.com/](http://www.altera.com/)
- D. M. Harris and S. L. Harris, Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2007
- 이준환, 디지털논리회로2 강의자료, 광운대학교, 컴퓨터 공학과, 2012

# Q&A

Thank you